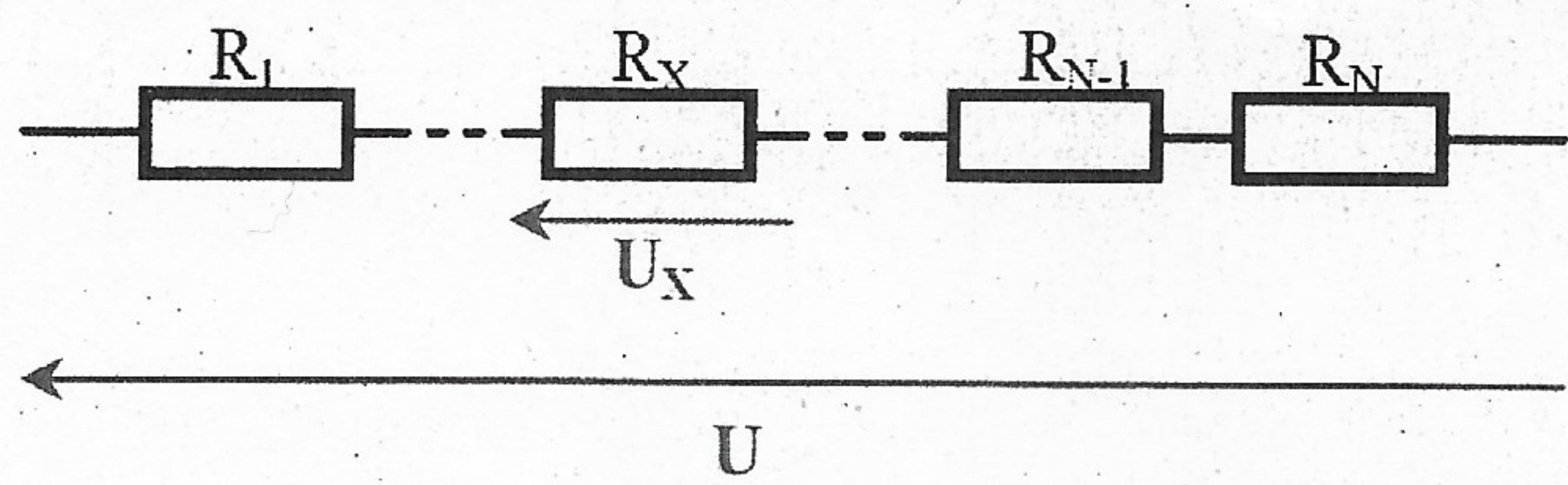


Généralisation : Considérons le schéma ci-dessous (N résistors en série)



$$U_x = \frac{R_x}{R_1 + R_2 + \dots + R_N} \times U$$