BTS SNEC

PHYSIQUE


NUMERISATION DES SIGNAUX ANALOGIQUE ET RESTITUTION

Chapitre 12

La numérisation des signaux analogiques permet de faciliter les opérations de traitements du signal, de stockage et d'archivage. Elle améliore les dispositifs de transmission et offre des possibilités de traitements irréalisables en analogique.

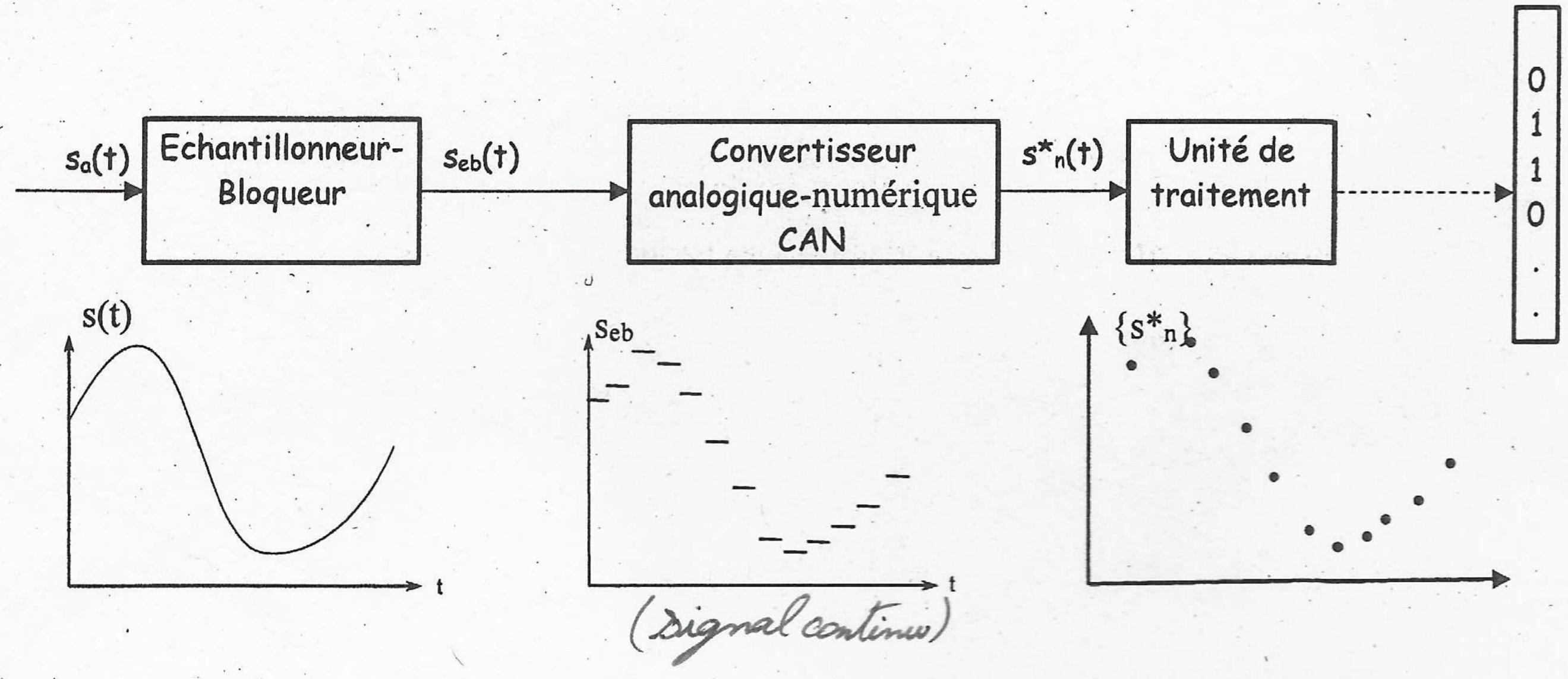
I. Chaines d'acquisition et de restitution d'un signal analogique

Pour numériser un signal analogique, différentes opérations doivent être mises en œuvre. Le signal analogique $s_a(t)$ (issu d'un capteur par exemple) est échantillonné et bloqué, $s_{eb}(t)$, à la fréquence fe=1/Te puis converti en une suite de nombre par un convertisseur analogique-numérique, avant d'être envoyé dans l'unité de traitement.



- $s_a(t)$: signal analogique
- $s_{eb}(t)$: signal échantillonné et bloqué. A chaque période d'échantillonnage (nTe) la valeur du signal analogique est prélevée et maintenue constante pour assurer une conversion analogique-numérique satisfaisante.
- $\{s_n\}^*: \{s_0: s_1: s_2: s_3:\}:$ signal numérique codé en binaire sur N bits

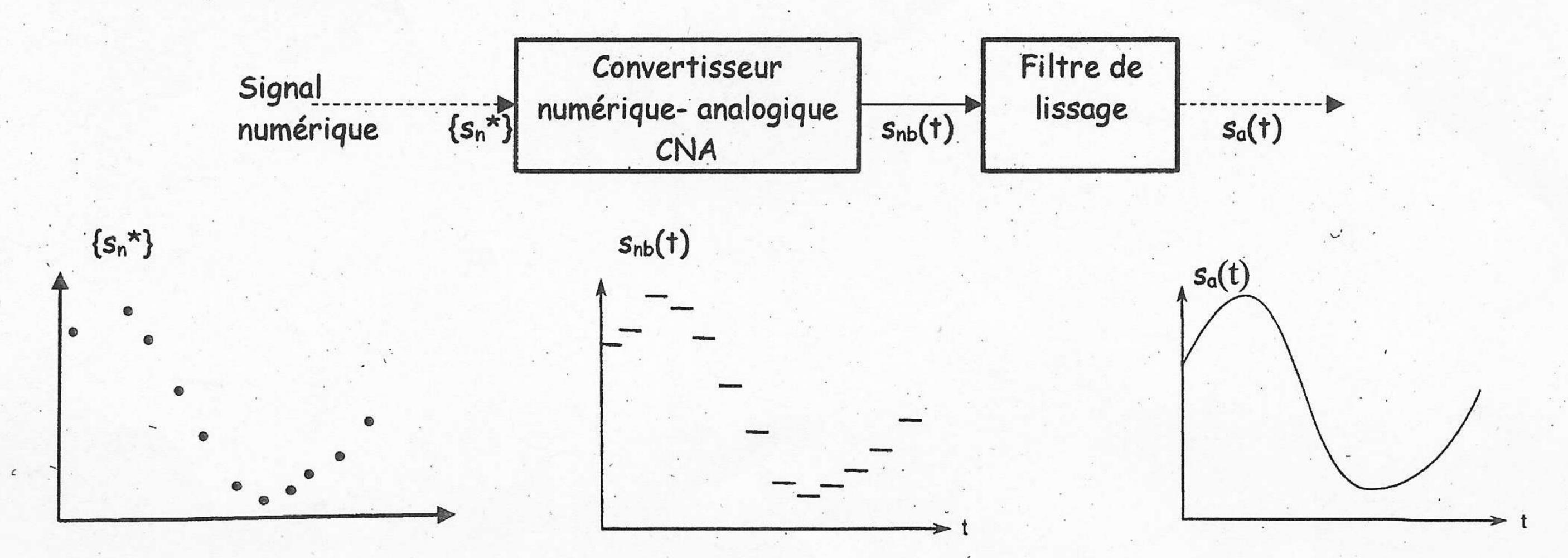NB : Après la numérisation, un filtre de lissage de type passe-bas élimine les marches d'escaliers pour produire le signal analogique souhaité



seb(t): tension en marches d'escaliers délivrée par la sortie du CNA


sa(t): tension filtrée par le filtre de lissage

II. Echantillonnage et spectre d'un signal échantillonné

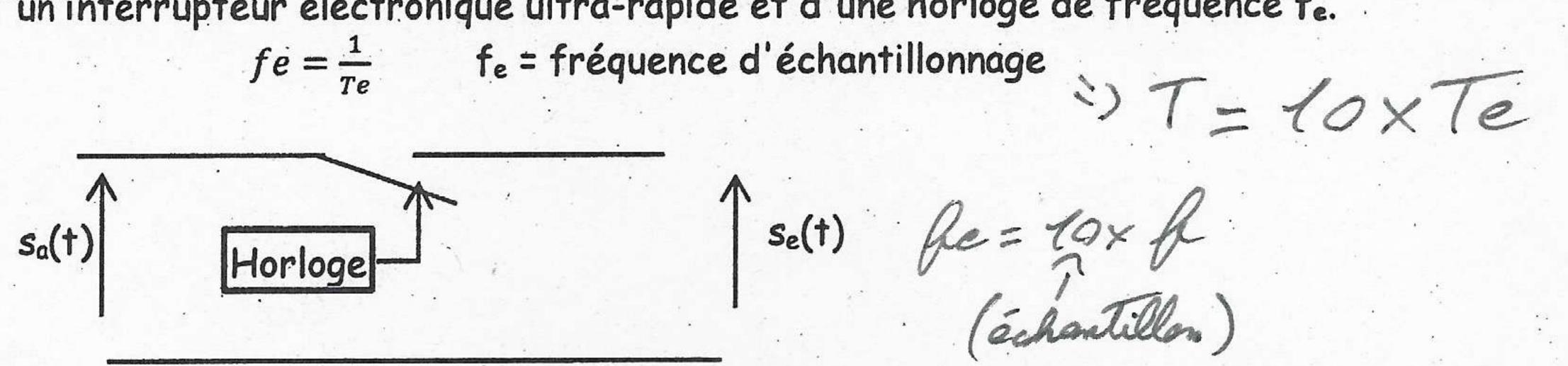1. Echantillonnage

L'échantillonnage d'un signal analogique s(t) consiste à prélever des échantillons sur ce signal, à espace de temps régulier noté T_e. T_e est la période d'échantillonnage.

Un échantillonneur est un dispositif électronique qui prélève les échantillons $s(nT_e)$ sur le signal s(t). Il est construit autour d'un interrupteur électronique ultra-rapide et d'une horloge de fréquence f_e .



La fermeture de l'interrupteur se fait toutes les périodes Te et est instantanée.

Le nombre d'échantillons prélevé devra être suffisamment grand afin d'avoir une image fidèle du signal en question mais des limites technologiques ne permettront pas toujours d'en avoir un assez grand (taille de la mémoire, durée de la conversion Analogique numérique, de la mémorisation et du traitement

Ce dispositif n'existe jamais seul, Il est complété par un bloqueur qui permet de maintenir l'échantillon prélevé constant pendant toute la phase de conversion. Ce bloqueur est une « mémoire analogique ». On utilise un condensateur qui se chargera instantanément lors de la prise d'échantillon et qui ne se déchargera plus pendant la phase de blocage.



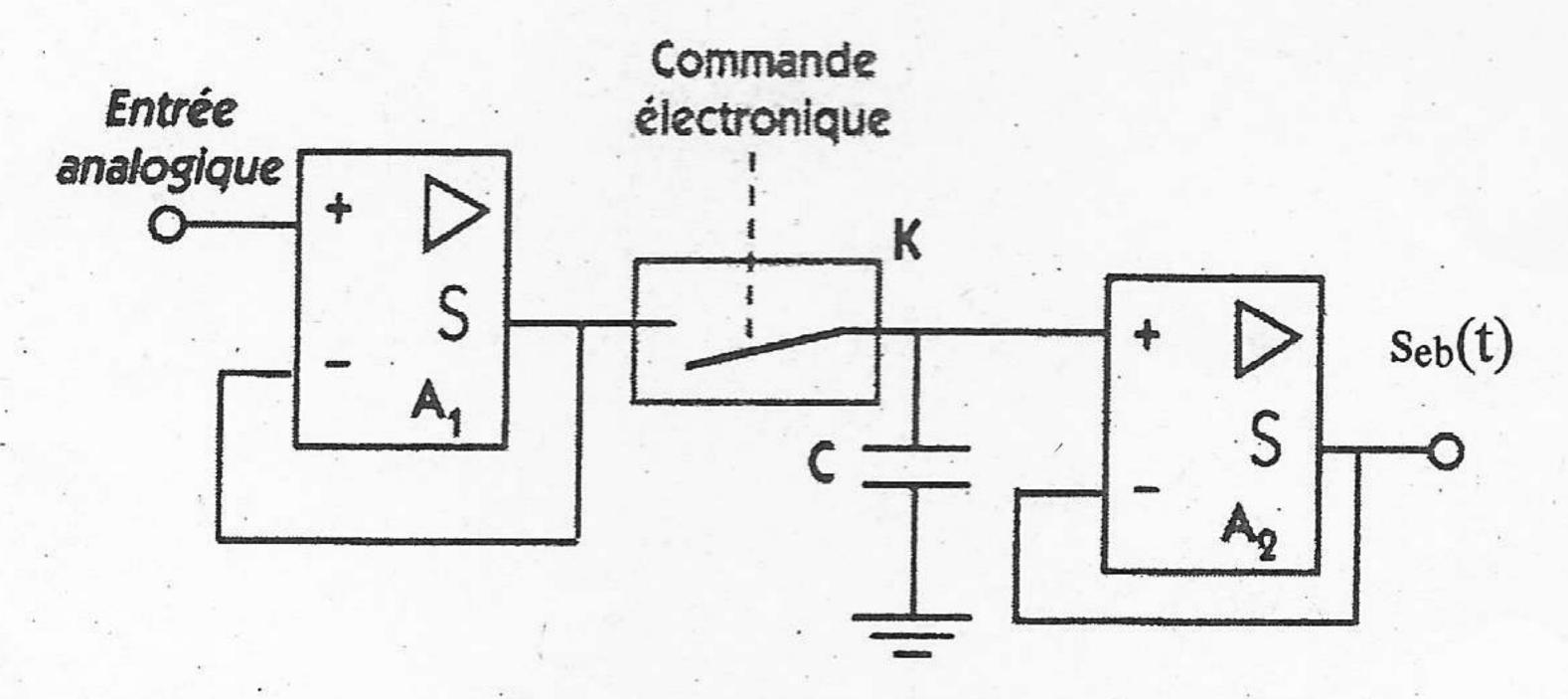



Schéma d'un échantillonneur-bloqueur

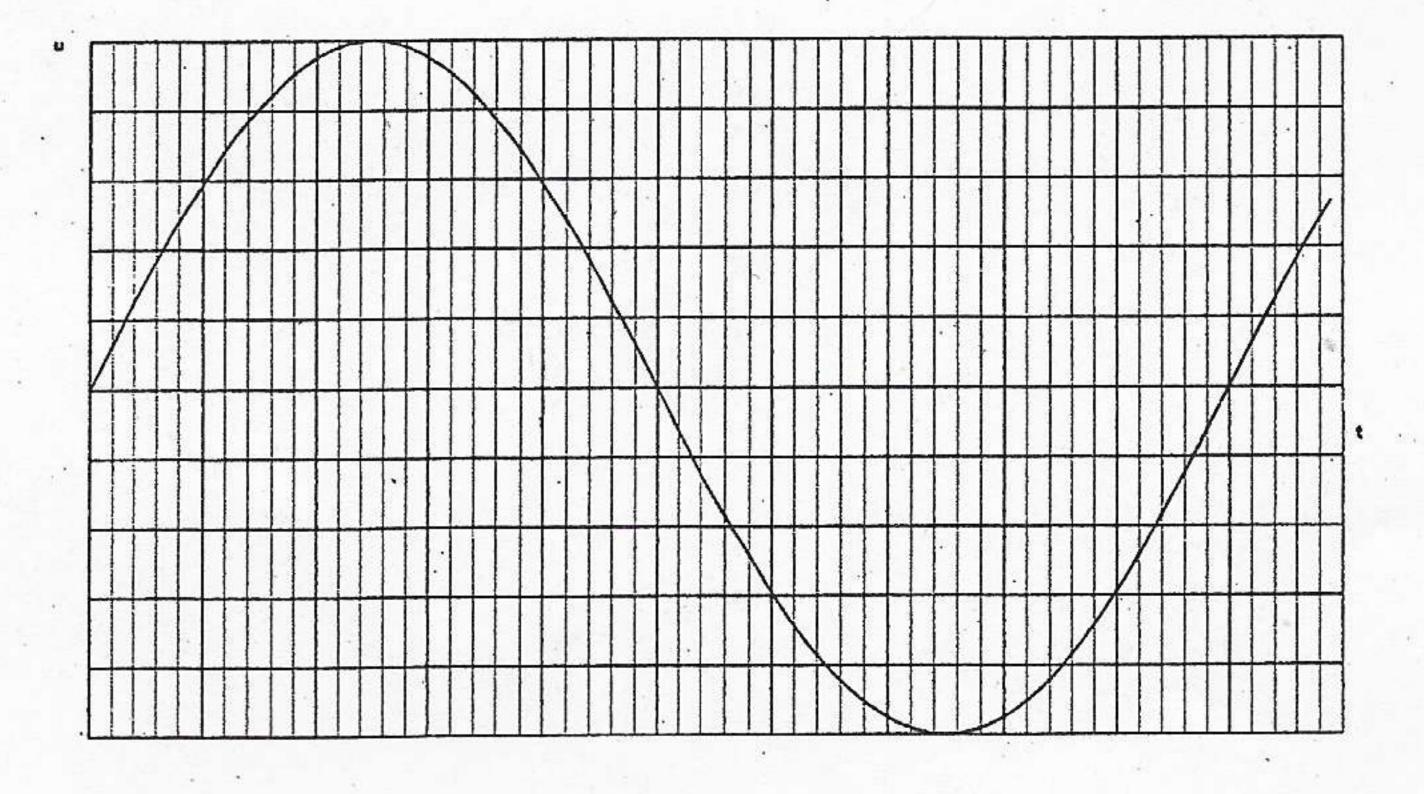

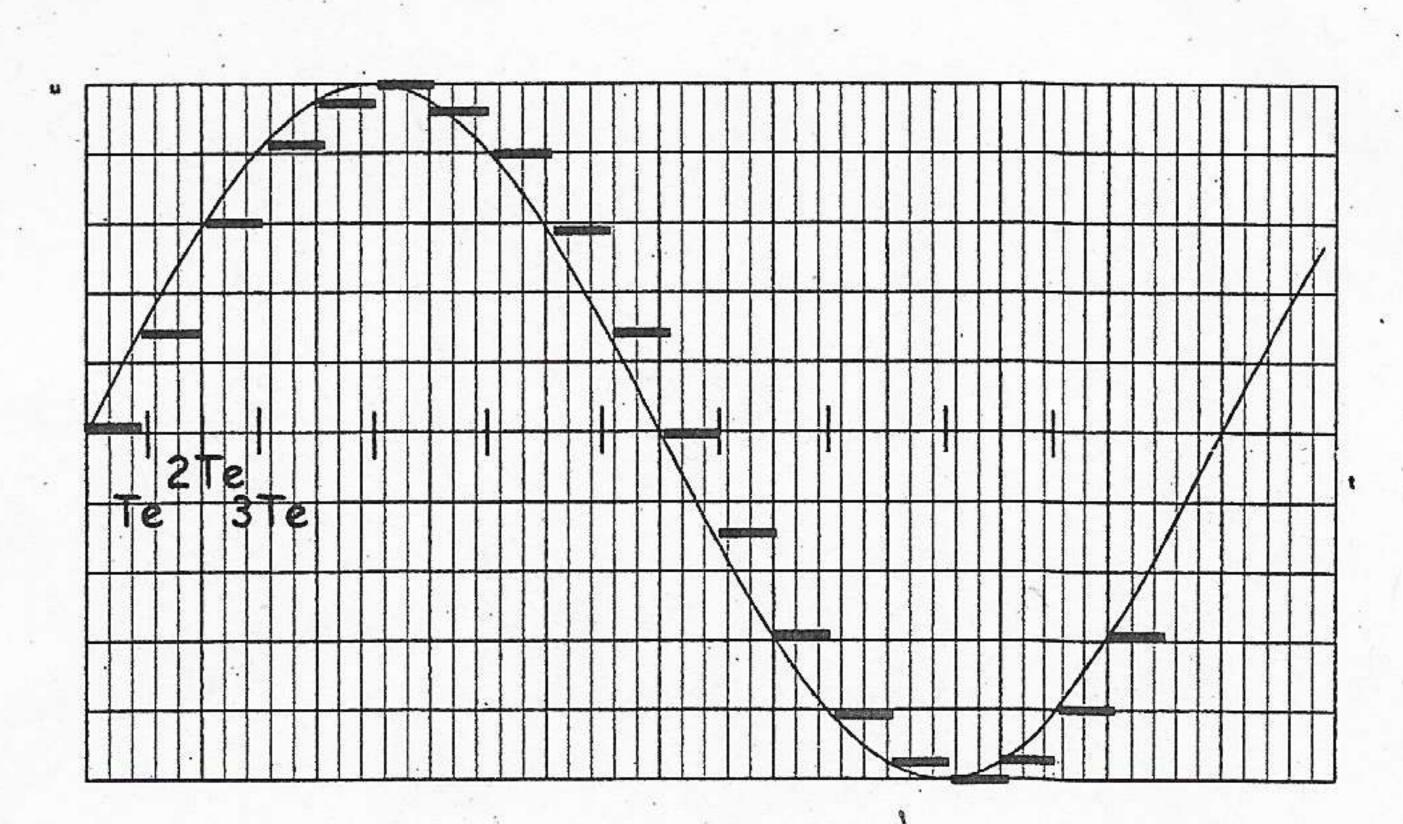


1 pic = 1 sinus


2. Spectre d'un signal échantillonné

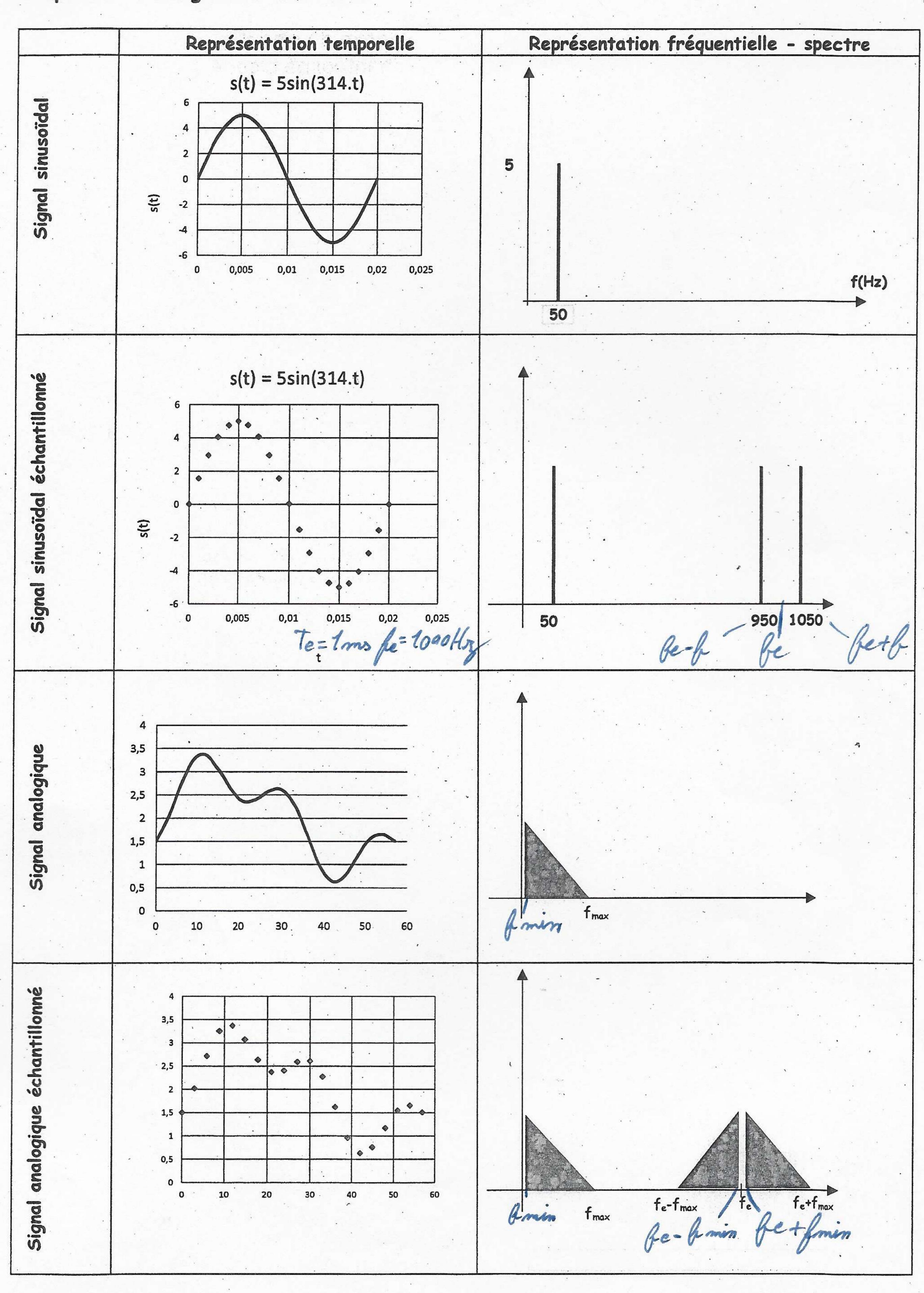

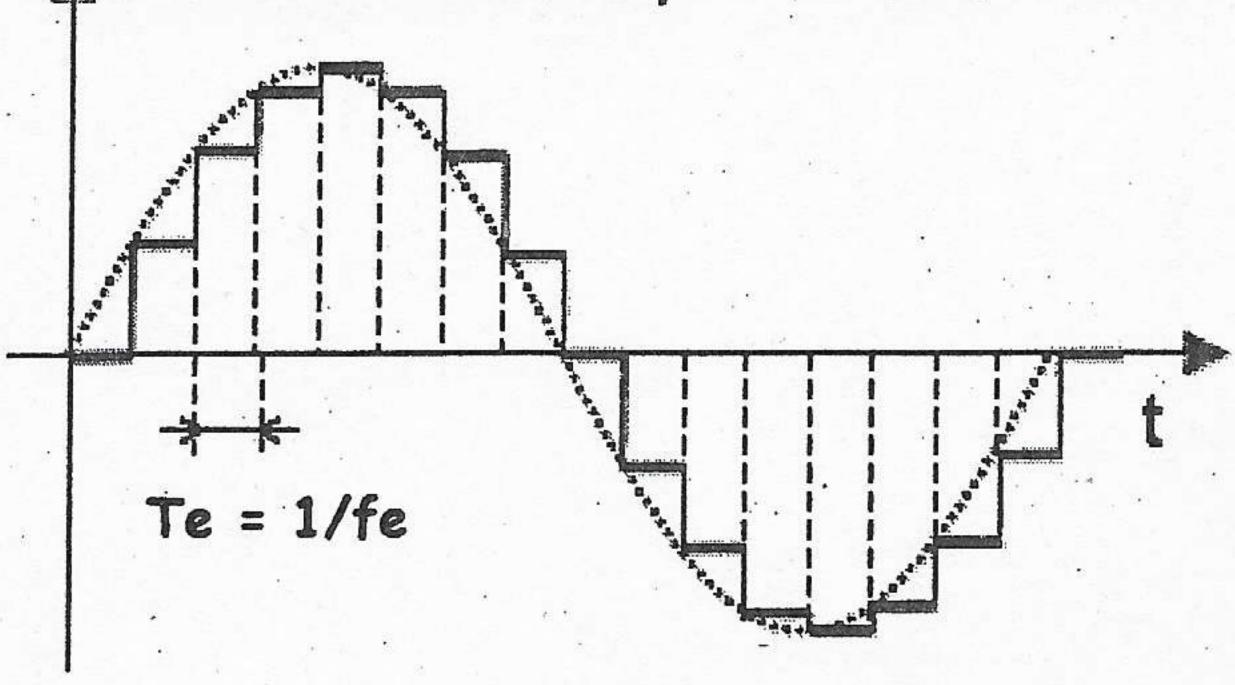3. Spectre d'un signal échantillonné et boqué

Signal sinusoidal échantillonné bloqué de fréquence fa




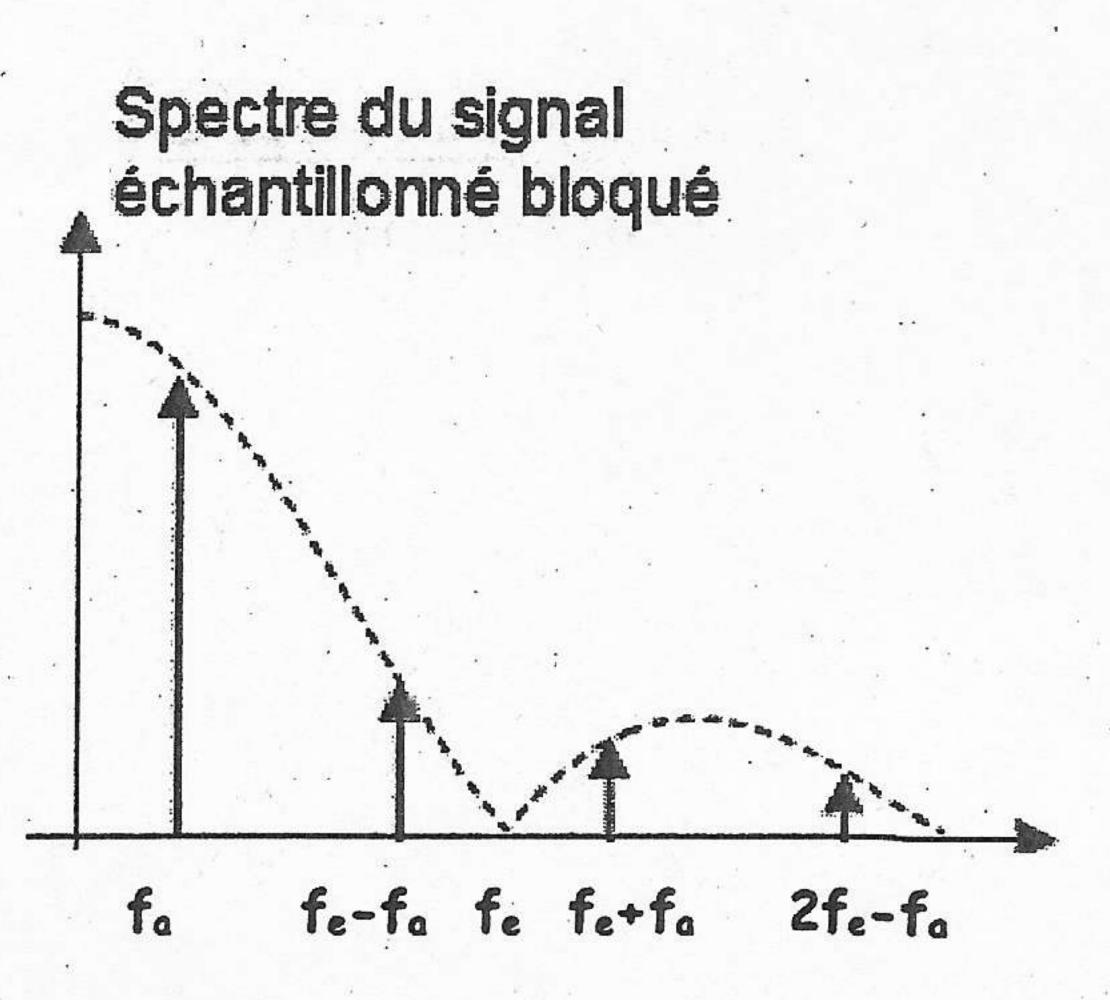

Le blocage de la valeur échantillonnée pendant une durée Te provoque une atténuation du spectre en

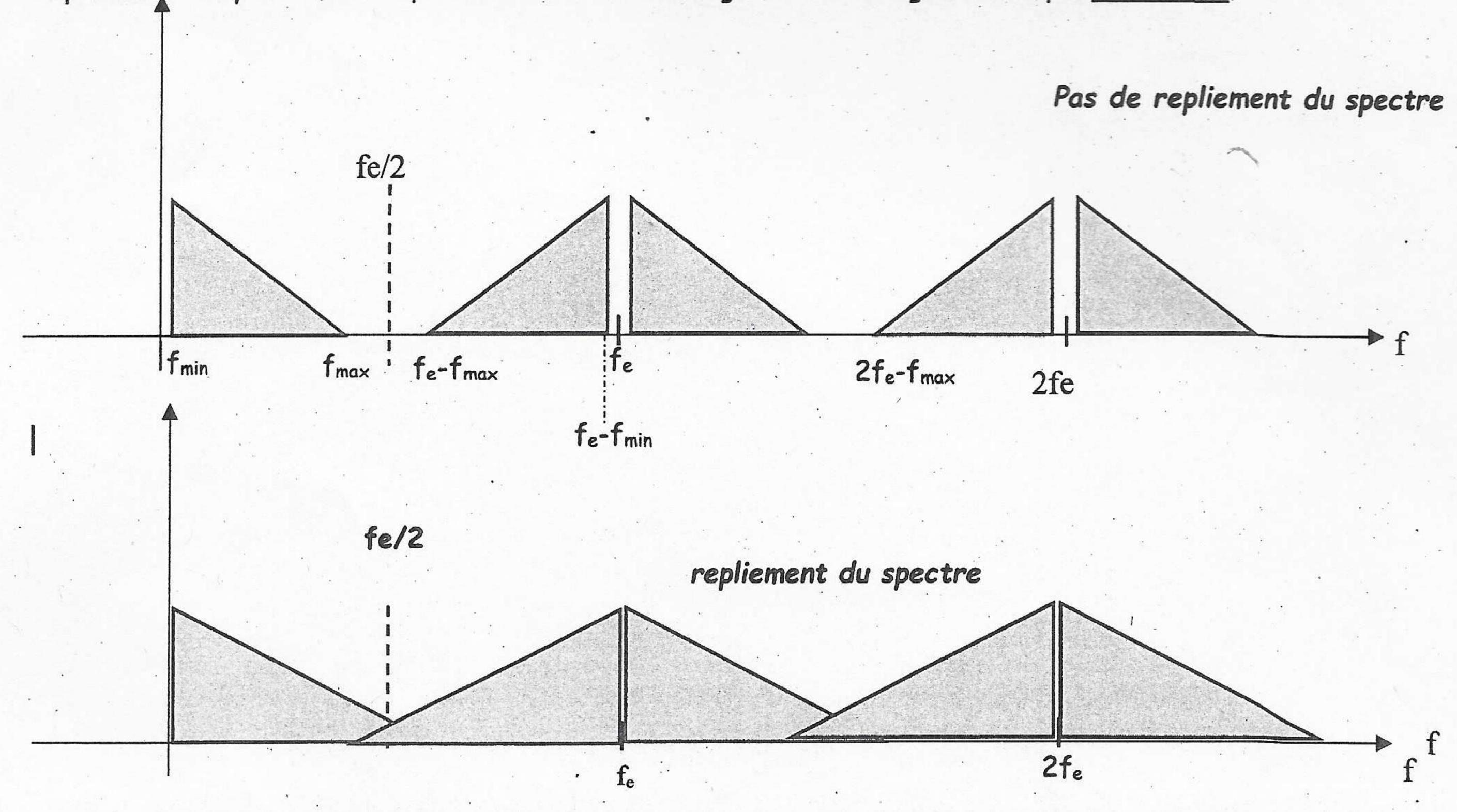4. Condition de Shannon

L'échantillonnage d'un signal analogique est correct si son spectre en bande de base est conservé. Pour éviter un repliement du spectre, la fréquence de l'échantillonnage doit être réglée telle que fe > 2fmax.



Condition de Shannon

Pour échantillonner un signal sans perte d'informations, la valeur de la fréquence d'échantillonnage doit être au minimum double de celle de la fréquence maximale du spectre du signal échantillonné. fe > 2 fmax

Exemple

CD

Téléphone

son [20Hz : 20kHz] la fréquence d'échantillonnage fe = 44,1 kHz son [20 Hz; 3,44kHz] la fréquence d'échantillonnage fe = 8kHz

5. Filtre anti-repliement (anti-aliasing)

Lorsque le théorème n'est plus respecté (cas où f_e est limitée pour des raisons technologiques, on dit qu'il y a repliement ou recouvrement du spectre. En effet on n'aura plus $f_M < f_e - f_M$, le spectre du signal de départ sera recouvert par le spectre du à l'échantillonnage et aucun filtre ne pourra alors récupérer le signal de départ à partir des échantillons (en nombre insuffisant).


La solution la moins mauvaise consiste alors à sacrifier les harmoniques de rang haut du signal de départ :

✓ afin de diminuer f_M

ils sont souvent les moins importants car d'amplitude est très réduite.

Cela permettra de ramener la fréquence maximale de ce nouveau spectre à fm' < fe/2

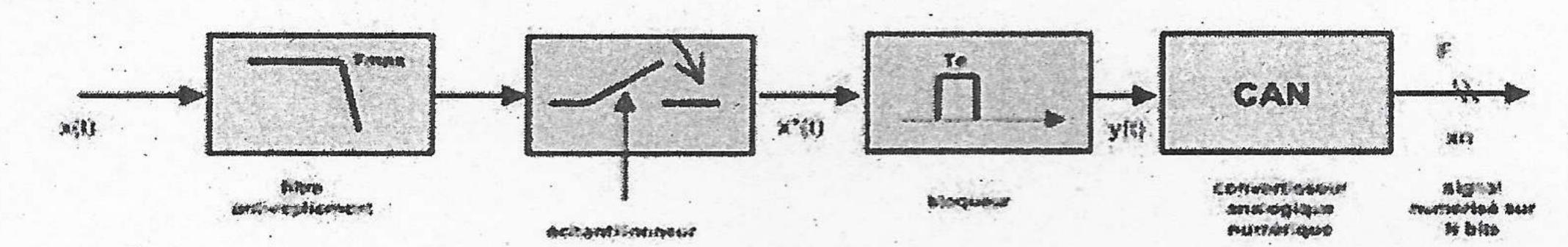C'est un nouveau filtre passe-bas de fréquence de coupure $fc < f_e/2$ à l'entrée de la chaîne d'acquisition qui permettra de respecter le théorème de Shannon et donc d'avoir des échantillons représentatifs du signal. On l'appelle le **filtre anti-repliement**.



Luch fe> 200 kHz

Rc = fle = 2